


第7代

114 學年起

今年的車車：

將麵包板換成PCB板



- 功能跟5代相同
- 組裝時間↓50%

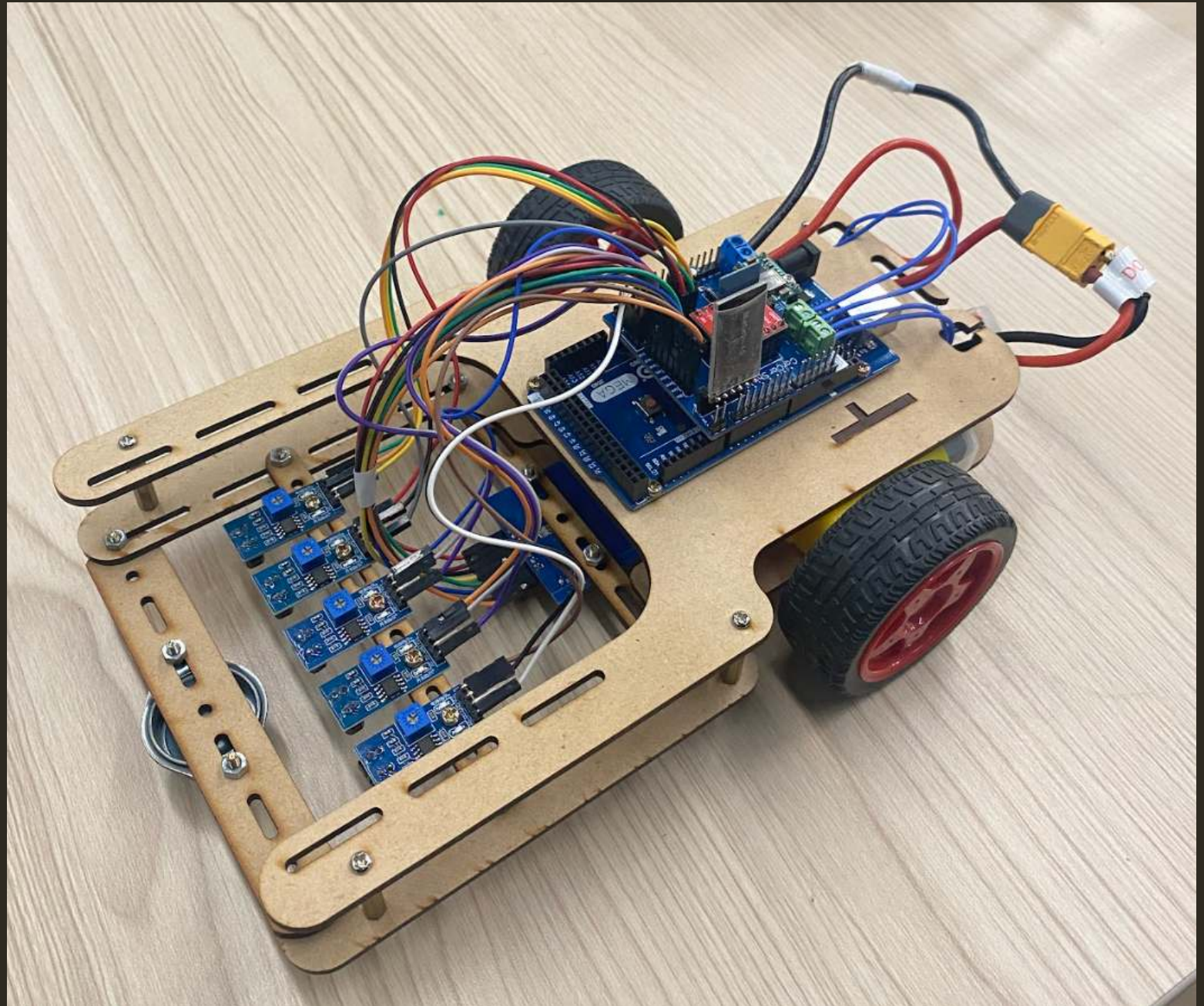

4. 接線

將PCB板安裝至MEGA板上

PCB背面的排母
需與MEGA板上的
排針完全對上

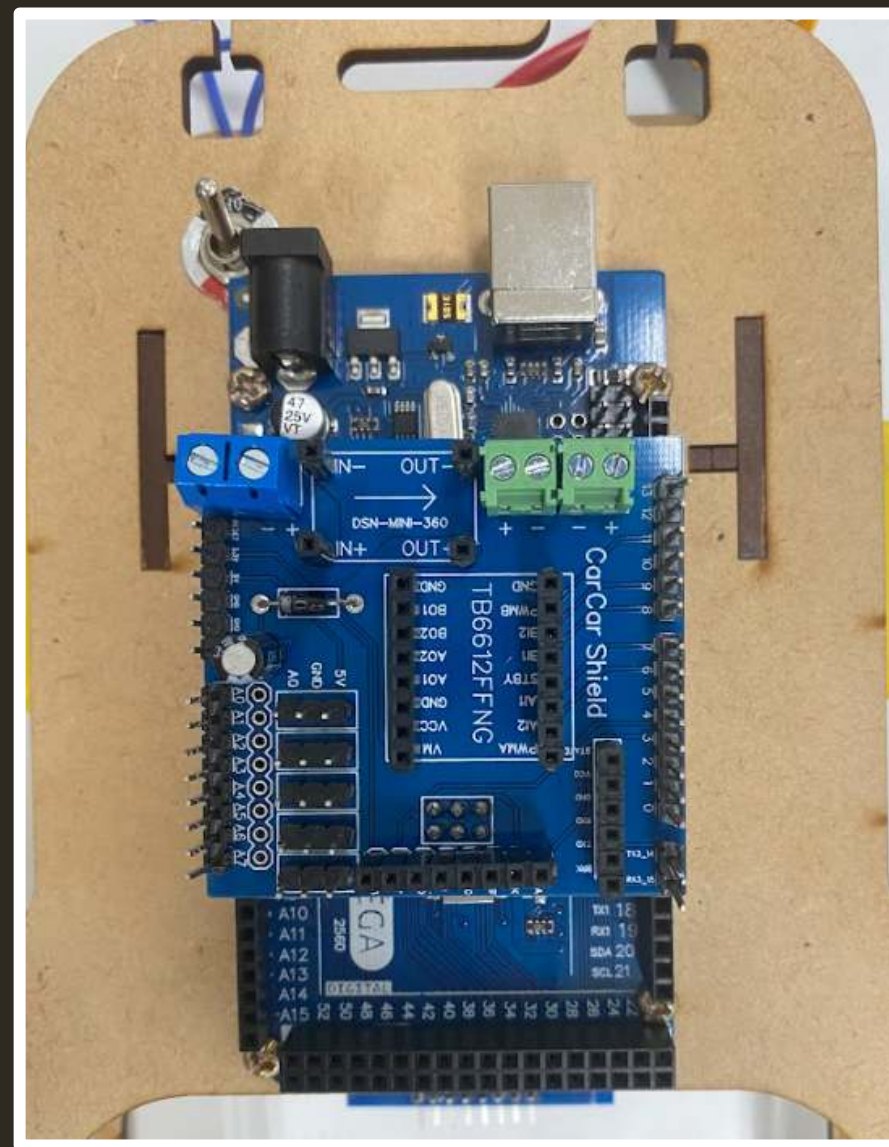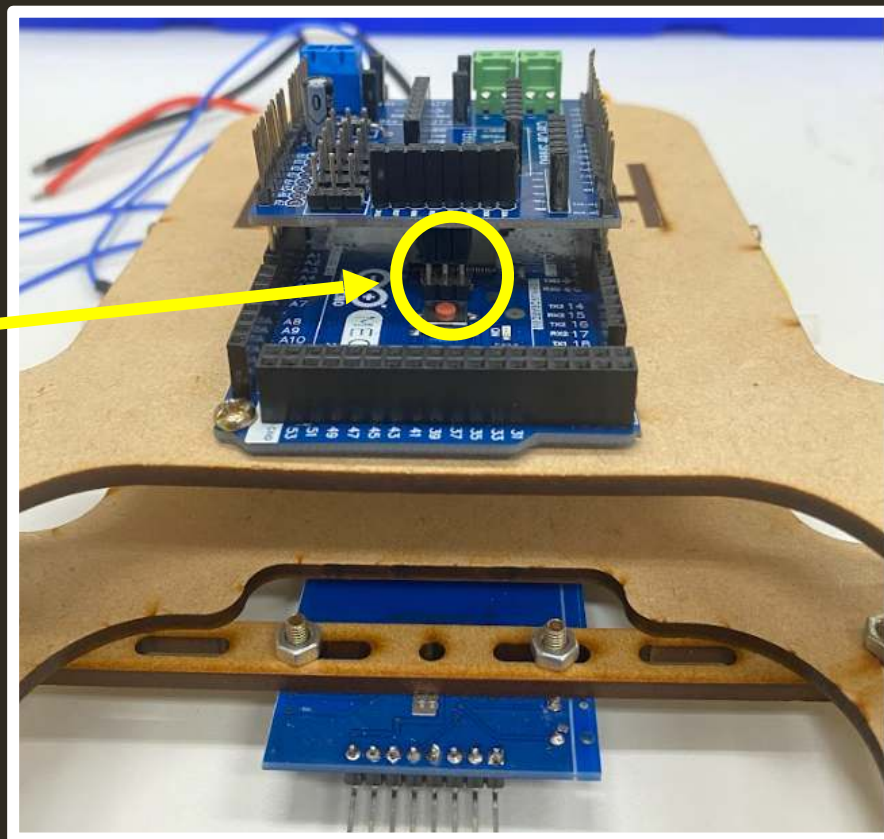

4. 接線

按照接線圖(下頁)，接所有電線。

< 補充說明 >


PCB板上的端子台，

用鎖螺絲的方式固定電線，

取代銲接，非常方便。


< tips > 用螺絲起子將它鬆開，插入電線，再鎖緊。

< tips > 略緊即可，請勿使用蠻力，以免端子台損壞。

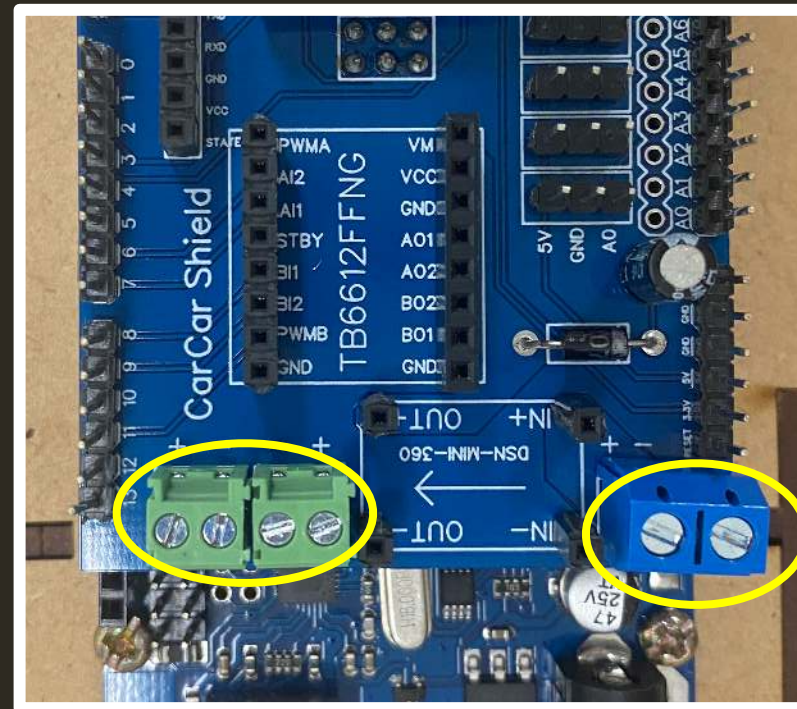

馬達端子台



電源端子台

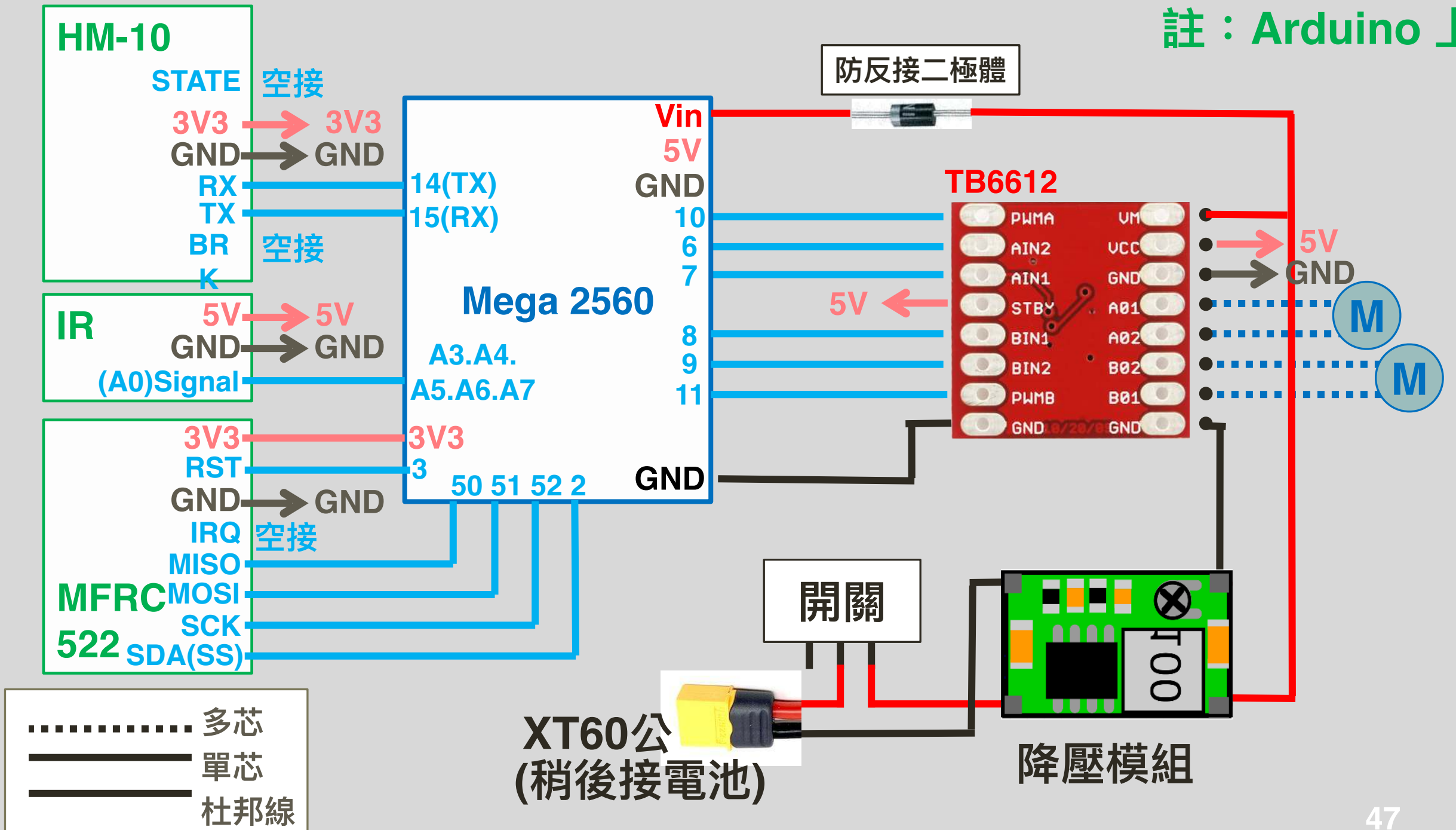

降壓模組的方向不要插反!

XT60公
(稍後接電池)

開關

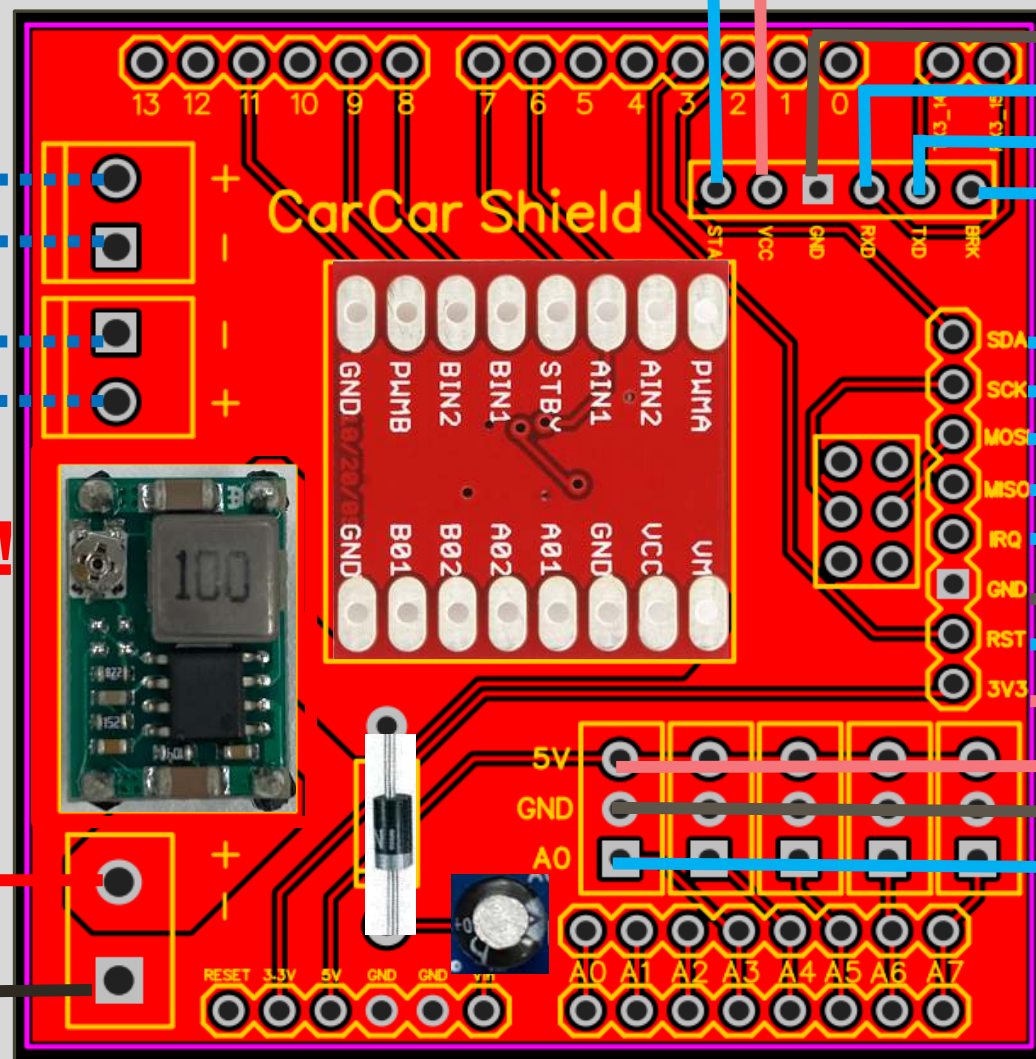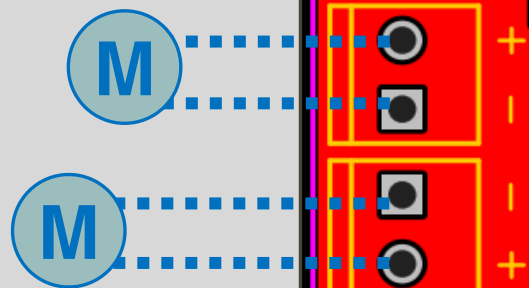

HM-10

- STATE
- 3V3
- GND
- TX
- RX
- BR
- K

MFRC 522

- SDA(SS)
- SCK
- MOSI
- MISO
- IRQ
- GND
- RST
- 3V3

IR

- 5V
- GND
- Signal(A0)

4. 接線 搞定！

